
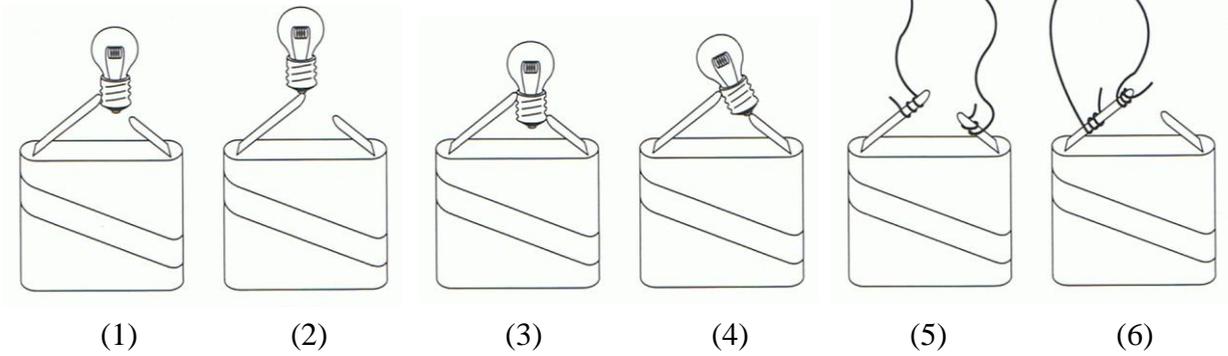


Physik * Jahrgangsstufe 7 * Elektrischer Stromkreis


Welches Lämpchen leuchtet?

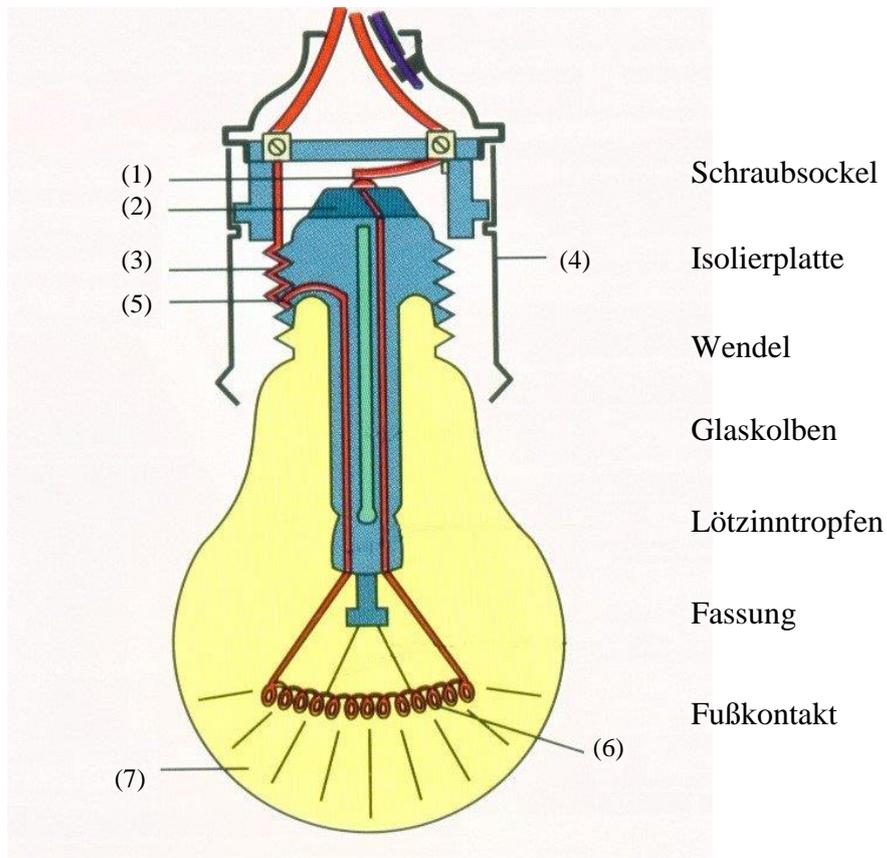

Ordne die Bauteile richtig zu und kennzeichne den Weg des elektrischen Stroms!



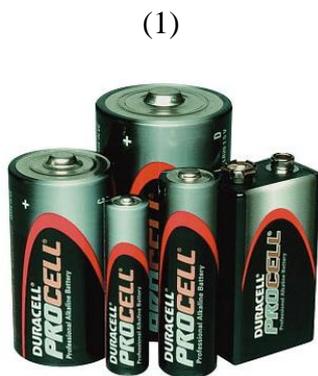Ordne den abgebildeten Batterietypen die richtigen Bezeichnungen zu!



(2) (3) (4) (5)



(7)



(8)

Flachbatterie

Knopfzelle

Mono


Baby

Mignon AA

Mikro AAA

Block

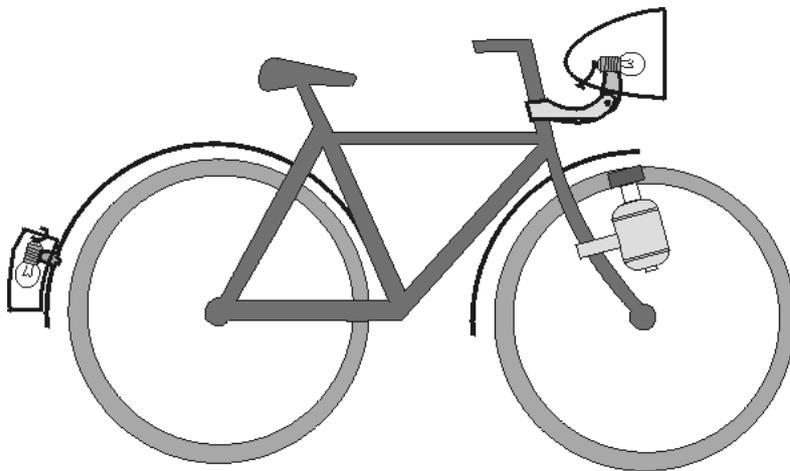Wie funktioniert eigentlich deine Fahrradbeleuchtung?
Finde heraus, wie der Stromkreis geschlossen wird!



Wo befinden sich beim
Fahrraddynamo die beiden Pole?



Warum führt zur Lampe
nur ein Kabel?

